

lab02 Regfile

张立夫 PB15020718

实验目的

设计一 64*32bit 寄存器文件，即 64 个 32 位的寄存器文件（寄存器组）

- 具备一组读端口和一组写端口
- 通过读端口可从 0~31 号的任意地址读取数据
- 通过写端口可向 0~31 号的任意地址写入数据

Regfile 对外提供以下接口：

- 输入时钟信号：clk 和输入复位信号：rst_n
- 输入读取数据地址：rAddr 和输出读取出数据：rDout
- 输入写入数据地址：wAddr 和输入写入数据：wDin
- 输入写入使能：wEna

实验平台

- 操作系统：MacOS X
- 编译器：Icarus Verilog version 10.2
- 仿真波形查看：Scansion

实验要求

1. 调用实验一 ALU，完成以下功能
 - 寄存器文件组 r0, r1 初始化为 2, 2，其他所有寄存器初始化为 0
 - 在 clk 控制下，依次完成以下计算，注意每个 clk 至多允许完成一次计算
 - $r0 + r1 \rightarrow r2$
 - $r1 + r2 \rightarrow r3$
 -
 - $r61 + r62 \rightarrow r63$
2. 结果在仿真中显示

实验过程


1. 创建 Regfile 文件 `regfile.v`
 - 在文件中定义 64*32bit 寄存器组 `reg [31:0] data [0:63]`
 - 使用 `always` 模块实现对读取地址数据的读取
 - 在 `rst_n` 下降沿的时候进行寄存器复位

- data[0] 和 data[1] 复位为 2
 - 其余复位为 0
 - 在 `wEna` 为 1 时，对写入地址进行写入
2. 创建控制模块 `control.v`
- 定义状态转换标志变量 `num`，其有 5 个状态：
 - `num == 0` 写入使能 `wEna` 置零
 - `num == 1` 寄存器读取数据赋值给 ALU 操作数 a
 - `num == 2` 寄存器读取地址加一
 - `num == 3` 寄存器读取数据赋值给 ALU 操作数 b
 - `num == 4` 写入使能 `wEna` 置一，寄存器写入地址加一，计算结果写入寄存器
 - `rst_n` 下降沿触发时，将读地址置为零，写地址置为一
3. 创建顶层文件 `top.v`
- 提供时钟信号 `clk` 和复位信号 `rst_n` 的输入
 - 调用控制模块 `control.v`，寄存器文件 `regfile.v` 和 ALU 模块 `alu.v`
4. 创建测试文件 `test.v`
- 因本次除时钟与复位信号外，无其他输入，只需在起始时将 `rst_n` 置零触发
 - 之后通过 `repeat() @(posedge clk)` 进行 `clk` 信号的重复即可
5. 编译运行


```
1 iverilog -o test.vvp test.v
2 vvp test.vvp
3 open -a Scansion test.vcd
```

实验结果

1. `top.v` 仿真结果

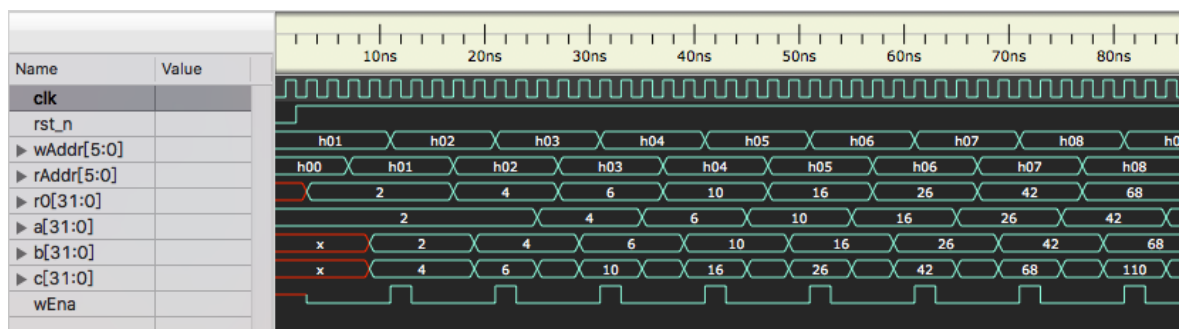


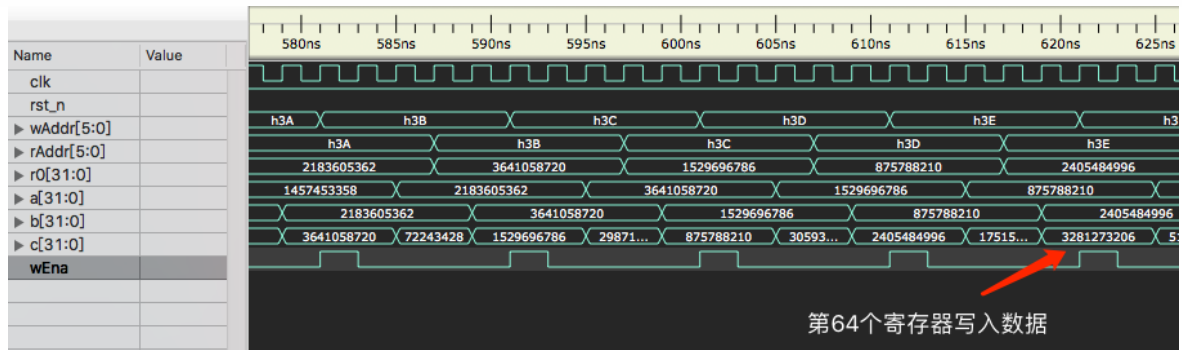- 在使能 `wEna` 为 1 时对寄存器进行写入
- a 和 b 分别为加数，c 为结果




- 最后几个寄存器的数据

2. control.v 仿真结果

 

3. regfile.v 仿真结果

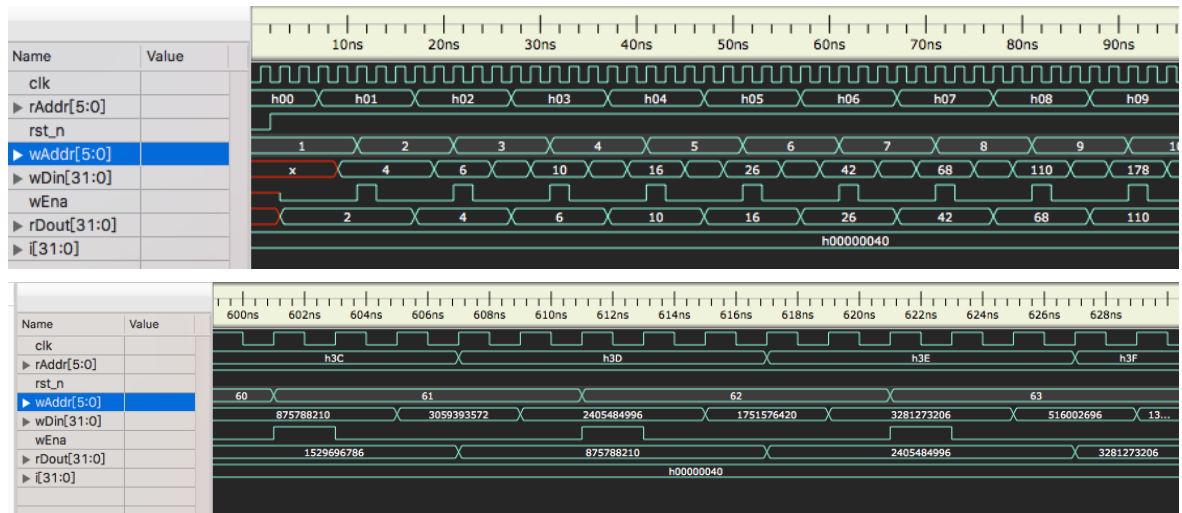

实验总结

因为使用的 Scansion 无法看到在 `regfile.v` 中定义的寄存器组内数据，所以只能通过仿真的读写数据来进行判断，不够方便。

附录

源代码：

top.v :

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  `include "regfile.v"
3  `include "alu.v"
4  `include "control.v"
5
6  module top(
7      input clk,
8      input rst_n
9  );
10
11  wire [31:0] r0, a, b, c;
12  wire [5:0] rAddr, wAddr;
13  wire wEna;
14
15  control con(clk, rst_n, r0, rAddr, wAddr, a, b, wEna);
16  regfile r(clk, rst_n, rAddr, r0, wAddr, c, wEna);
17  alu alu1(a, b, 5'h1, c);
18
19  endmodule
```

regfile.v :

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module regfile(
4      input          clk,
5      input          rst_n,
6      input  [5:0]   rAddr,
7      output reg  [31:0] rDout,
8      input  [5:0]   wAddr,
9      input  [31:0]  wDin,
10     input          wEna
11 );
12
13 reg [31:0] data [0:63];
14 integer i;
15
16 always@(*) begin
17     if(~wEna)
18         rDout = data[rAddr];
19 end
20
21 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
22     if(~rst_n) begin
23         data[0] <= 32'h0002;
24         data[1] <= 32'h0002;
```

```

25         for(i = 2; i < 64; i = i + 1)
26             data[i] <= 0;
27     end
28     if(wEna)
29         data[wAddr] = wDin;
30 end
31
32 endmodule

```

control.v :

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module control(
4      input clk,
5      input rst_n,
6      input [31:0] r0,
7      output reg [5:0] rAddr,
8      output reg [5:0] wAddr,
9      output reg [31:0] a,
10     output reg [31:0] b,
11     output reg wEna
12 );
13
14 reg [2:0] num;
15
16 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
17     if(~rst_n) begin
18         rAddr <= 0;
19         wAddr <= 1;
20         num <= 0;
21         a <= 2;
22     end
23     else if(num == 0) begin
24         wEna <= 0;
25         rAddr <= rAddr;
26         num <= num + 1;
27     end
28     else if(num == 1) begin
29         a <= r0;
30         num <= num + 1;
31     end
32     else if(num == 2) begin
33         num <= num + 1;
34         rAddr <= rAddr + 1;
35     end
36     else if(num == 3) begin
37         num <= num + 1;

```

```

38         b <= r0;
39     end
40     else if(num == 4) begin
41         wEna <= 1;
42         num <= 0;
43         wAddr <= wAddr + 1;
44     end
45 end
46
47 endmodule

```

alu.v :

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module alu(
4      input signed [31:0] alu_a,
5      input signed [31:0] alu_b,
6      input      [4:0]  alu_op,
7      output reg signed [31:0] alu_out
8  );
9
10 parameter A_NOP = 5'h00; //空运算
11 parameter A_ADD = 5'h01; //符号加
12 parameter A_SUB = 5'h02; //符号减
13 parameter A_AND = 5'h03; //与
14 parameter A_OR = 5'h04;  //或
15 parameter A_XOR = 5'h05; //异或
16 parameter A_NOR = 5'h06; //或非
17
18 always@(*) begin
19     case (alu_op)
20         A_NOP: alu_out = alu_a;
21         A_ADD: alu_out = alu_a + alu_b;
22         A_SUB: alu_out = alu_a - alu_b;
23         A_AND: alu_out = alu_a & alu_b;
24         A_OR: alu_out = alu_a | alu_b;
25         A_XOR: alu_out = alu_a ^ alu_b;
26         A_NOR: alu_out = ~(alu_a | alu_b);
27         default: alu_out = alu_a;
28     endcase
29 end
30
31 endmodule

```