

lab03 RAM

张立夫 PB15020718

实验目的

1. 学习使用 ISE 的 IP 核
2. 学习使用Xilinx FPGA内的RAM资源
 - 例化一个简单双端口的RAM (32bitx64)
 - 使用coe文件对RAM进行初始化

实验平台

- 操作系统: Windows 10
- 编译仿真环境: Xilinx ISE 14.7

实验要求

1. 综合利用三次实验的结果, 完成以下功能:
 - 从ram中0地址和1地址读取两个数, 分别赋给reg0和reg1
 - 利用第二次实验的结果(ALU+Regfile)进行斐波拉契运算, 运算结果保存在对应的寄存器
 - 运算结果同时保存在对应的ram地址中, 即ram[0]<---->reg0, ram[1]<---->reg1, ram[2]<---->reg2,.....
2. 实现一个control模块, 完成整个运算的控制。
3. 实现一个顶层模块Top
 - 调用Ram
 - 调用RegFile
 - 调用ALU完成运算
 - 调用control模块, 完成运算控制

实验过程

1. 创建 `ram`
 - 新建 IP 核选择 RAM & ROM
 - 选择简单双端口 RAM (一个读端口, 一个写端口)
 - 选择宽度 32bit 深度 64
 - 关联初始化文件 `init.coe`
 - 生成 RAM 模块
2. 创建控制模块 `control.v`
 - 定义初始 Regfile 写入状态转换变量 `initr`, 初始为零
 - `initr < 2` Regfile 写入使能 wEna 置一, 从 RAM 读取数据写入 Regfile, RAM 读取地址加一

- `initr == 2` 将各个变量重新初始化, `initr` 加一
- 定义状态转换标志变量 `num`, 其有 5 个状态:
 - `num == 0` RAM 和 Regfile 写入使能 `rwe`, `wEna` 置零
 - `num == 1` 从 RAM 读取数据赋值给 ALU 操作数 `a`, 并将读地址加一
 - `num == 2` 从 RAM 读取第二个操作数
 - `num == 3` 把第二个操作数赋值给 ALU 操作数 `b`
 - `num == 4` RAM 和 Regfile 写入使能 `rwe`, `wEna` 置一, RAM 和 Regfile 写入地址加一, 计算结果写入 RAM 和 Regfile
- `rst_n` 下降沿触发时, 将读地址置为零, 写地址置为一, 各个状态置零

3. 创建顶层文件 `top.v`

- 提供时钟信号 `clk` 和复位信号 `rst_n` 的输入
- 调用 RAM 模块 `ram`, 控制模块 `control.v`, 寄存器文件 `regfile.v` 和 ALU 模块 `alu.v`
- 将由 ALU 输出的结果传入控制模块, 由控制模块进行控制何时写入

4. 寄存器文件 `regfile.v` 修改


- 删去读端口, 仅保留写端口
- 在复位时将所有寄存器复位为 0

5. 仿真

- 为正好将 64 个 RAM 存储单元和寄存器存满, 故仅运行 630ns

实验结果

1. `top.v` 仿真结果

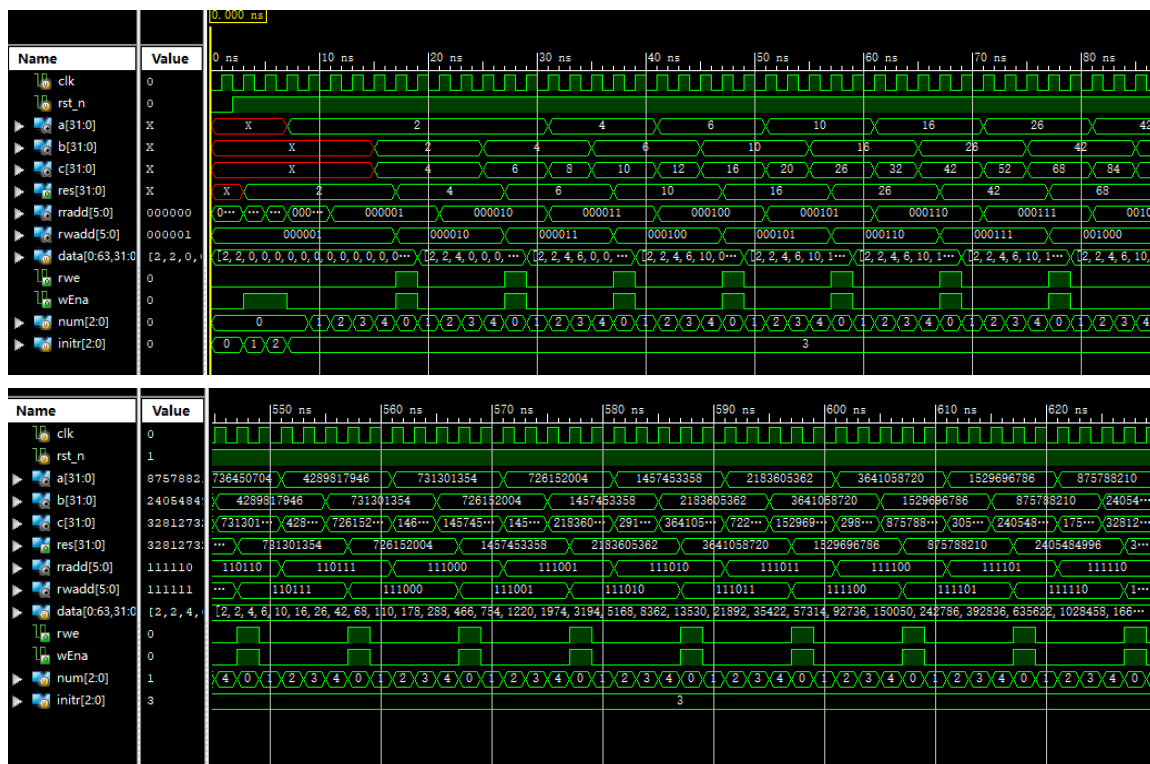

- `a`, `b`, `c` 为 ALU 运算操作数, `res` 为运算后写入结果
- `data` 为寄存器内数组
- `radd` 和 `rwadd` 为内存读写地址
- `rwe` 和 `wEna` 为 RAM 和寄存器写入使能

2. 内存寄存器内数据：

◦ 寄存器数据：

	0	1	2	3	4	5	6	7
0x0	2	2	4	6	10	16	26	42
0x8	68	110	178	288	466	754	1220	1974
0x10	3194	5168	8362	13530	21892	35422	57314	92736
0x18	150050	242786	392836	635622	1028458	1664080	2692538	4356618
0x20	7049156	11405774	18454930	29860704	48315634	78176338	126491972	204668310
0x28	331160282	535828592	866988874	1402817466	2269806340	3672623806	1647462850	1025119360
0x30	2672582210	3697701570	2075316484	1478050758	3553367242	736450704	4289817946	731301354
0x38	726152004	1457453358	2183605362	3641058720	1529696786	875788210	2405484996	3281273206

◦ RAM 中数据：

	0	1	2	3	4	5	6	7
0x0	2	2	4	6	10	16	26	42
0x8	68	110	178	288	466	754	1220	1974
0x10	3194	5168	8362	13530	21892	35422	57314	92736
0x18	150050	242786	392836	635622	1028458	1664080	2692538	4356618
0x20	7049156	11405774	18454930	29860704	48315634	78176338	126491972	204668310
0x28	331160282	535828592	866988874	1402817466	2269806340	3672623806	1647462850	1025119360
0x30	2672582210	3697701570	2075316484	1478050758	3553367242	736450704	4289817946	731301354
0x38	726152004	1457453358	2183605362	3641058720	1529696786	875788210	2405484996	3281273206

3. RAM 初始化后数据:

Address.	0	1	2	3
0x0	2	2	0	0
0x4	0	0	0	0
0x8	0	0	0	0
0xC	0	0	0	0
0x10	0	0	0	0
0x14	0	0	0	0
0x18	0	0	0	0
0x1C	0	0	0	0
0x20	0	0	0	0
0x24	0	0	0	0
0x28	0	0	0	0
0x2C	0	0	0	0
0x30	0	0	0	0
0x34	0	0	0	0
0x38	0	0	0	0
0x3C	0	0	0	0

实验总结

因为内存是在上升沿触发进行数据读取，所以相比上一个寄存器实验，需要在改变读取地址后等待一个时钟周期进行数据读取，否则将会出现数据读取延迟，无法进行正常运算的情况。

附录

源代码：

top.v :

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module top(
4      input clk,
5      input rst_n
6  );
7
8  wire [31:0] rrout, a, b, c, res;
9  wire [5:0] rradd, wAddr, rwadd;
10 wire wEna;
11
12 control con(clk, rst_n, c, rrout, rradd, rwadd, wAddr, a, b, res, rwe,
13 wEna);
14
15 ram rr(
16     .clka(clk),
17     .addra(rwadd),
18     .dina(res),
19     .addrb(rradd),
20     .clkb(clk),
21     .wea(rwe),
22     .doutb(rrout)
23 );
24 regfile r(clk, rst_n, wAddr, res, wEna);
25 alu alu1(a, b, 5'h1, c);
26
27 endmodule
```

control.v :

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module control(
4      input clk,
5      input rst_n,
6      input [31:0] c,
7      input [31:0] rrout,
8      output reg [5:0] rradd,
9      output reg [5:0] rwadd,
10     output reg [5:0] wAddr,
11     output reg [31:0] a,
12     output reg [31:0] b,
13     output reg [31:0] res,
14     output reg rwe,
15     output reg wEna
16 );
17
18 reg [2:0] num, initr;
```

```

19
20 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
21     if(~rst_n) begin
22         initr <= 0;
23         rradd <= 0;
24         rwadd <= 1;
25         wAddr <= 1;
26         rwe <= 0;
27         wEna <= 0;
28         num <= 0;
29     end
30     else if(initr < 2) begin
31         initr <= initr + 1;
32         wEna <= 1;
33         rradd <= rradd + 1;
34         res <= rrout;
35     end
36     else if(initr == 2) begin
37         initr <= initr + 1;
38         rradd <= 0;
39         rwadd <= 1;
40         wAddr <= 1;
41         rwe <= 0;
42         wEna <= 0;
43         num <= 0;
44         a <= 2;
45     end
46     else if(num == 0) begin
47         rwe <= 0;
48         wEna <= 0;
49         rradd <= rradd;
50         num <= num + 1;
51     end
52     else if(num == 1) begin
53         a <= rrout;
54         num <= num + 1;
55         rradd <= rradd + 1;
56     end
57     else if(num == 2) begin
58         num <= num + 1;
59     end
60     else if(num == 3) begin
61         num <= num + 1;
62         b <= rrout;
63     end
64     else if(num == 4) begin
65         rwe <= 1;
66         wEna <= 1;
67         num <= 0;
68         res <= c;
69         rwadd <= rwadd + 1;
70         wAddr <= wAddr + 1;
71     end
72 end
73

```

74 endmodule

regfile.v :

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module regfile(
4      input          clk,
5      input          rst_n,
6      input  [5:0]   wAddr,
7      input  [31:0]  wDin,
8      input          wEna
9  );
10
11  reg [31:0] data [0:63];
12  integer i;
13
14  always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
15      if(~rst_n) begin
16          data[0] <= 32'h0002;
17          data[1] <= 32'h0002;
18          for(i = 2; i < 64; i = i + 1)
19              data[i] <= 0;
20      end
21      if(wEna)
22          data[wAddr] = wDin;
23  end
24
25  endmodule
```

alu.v :

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module alu(
4      input signed [31:0] alu_a,
5      input signed [31:0] alu_b,
6      input  [4:0]   alu_op,
7      output reg signed [31:0] alu_out
8  );
9
10  parameter A_NOP = 5'h00; //空运算
11  parameter A_ADD = 5'h01; //符号加
12  parameter A_SUB = 5'h02; //符号减
13  parameter A_AND = 5'h03; //与
14  parameter A_OR = 5'h04; //或
15  parameter A_XOR = 5'h05; //异或
16  parameter A_NOR = 5'h06; //或非
17
18  always@(*) begin
19      case (alu_op)
20          A_NOP: alu_out = alu_a;
21          A_ADD: alu_out = alu_a + alu_b;
```



```
22     A_SUB: alu_out = alu_a - alu_b;
23     A_AND: alu_out = alu_a & alu_b;
24     A_OR: alu_out = alu_a | alu_b;
25     A_XOR: alu_out = alu_a ^ alu_b;
26     A_NOR: alu_out = ~(alu_a | alu_b);
27     default: alu_out = alu_a;
28 endcase
29 end
30
31 endmodule
```

init.coe

```
1 MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=10;
2 MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR=2,2,0;
```